

INFO2 : INFORMATIQUE EMBARQUEE

TD1 : Gestion des mémoires et interfaces

1) Rappels : les mémoires, notion de sortie 3 états.


Sur un circuit mémoire, on distingue les broches suivantes :

a_0 à a_{n-1} : n broches d'adresse (boîtier hébergeant donc 2^n octets).

D_0 à D_{m-1} : broches d'entrée ou sortie de la donnée


$\overline{R/W}$: commande de lecture ou écriture

 \overline{CS} : commande de sélection de boîtier



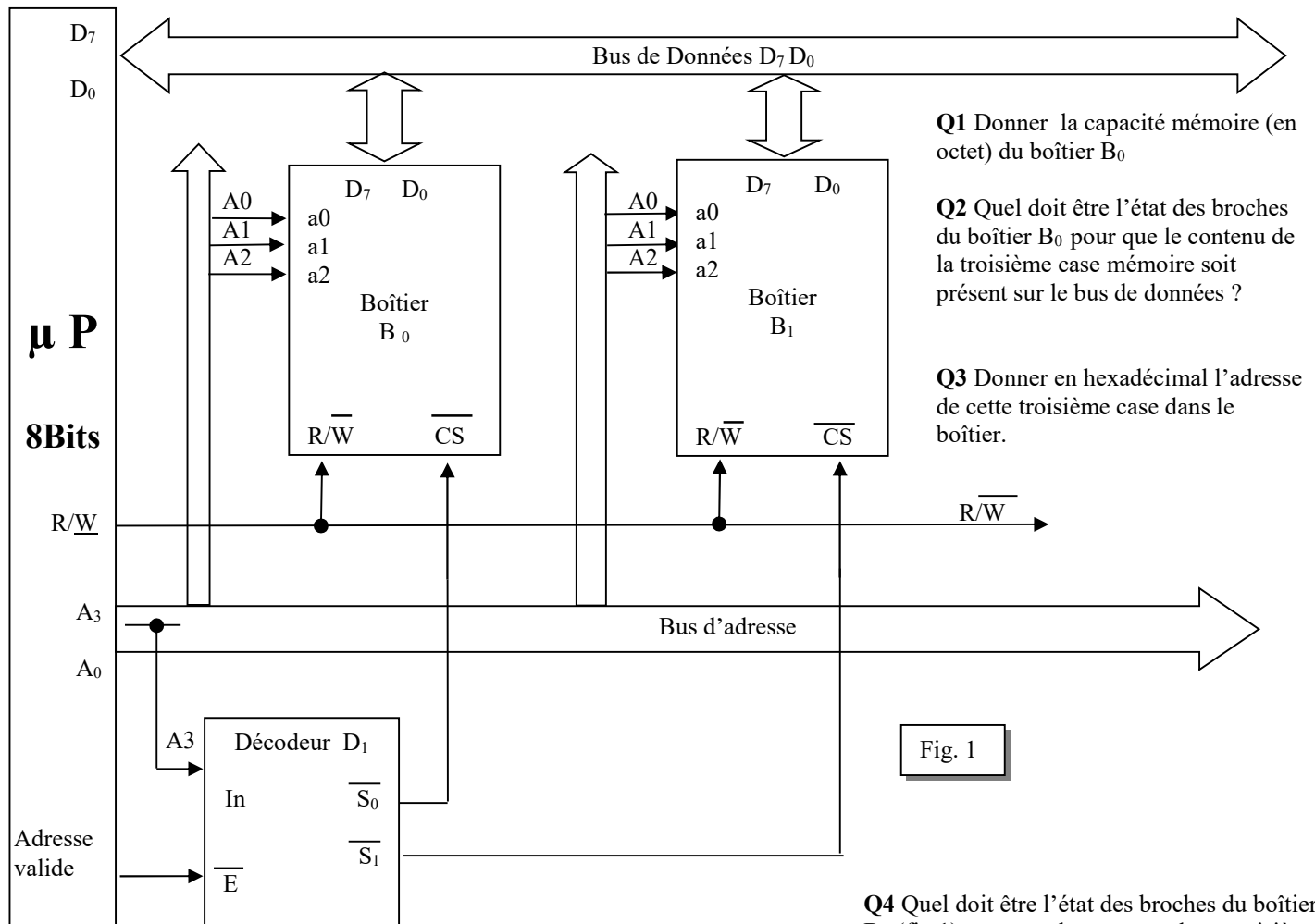2) ORGANISATION DE LA MEMOIRE CENTRALE POUR MICROPROCESSEUR 8 BITS (PRINCIPLE)

Pour expliquer le principe de l'association des mémoires, on va raisonner avec des boîtiers de faible capacité.
Le bus des microprocesseurs 8 bits est constitué de 8 fils de données (D_7 D_0)



Bus d'adresse				Bus de données	
A3	A2	A1	A0	D ₇	D ₀
0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	1
0	0	1	0	1	1
0	0	1	1	0	0
0	1	0	0	1	0
0	1	0	1	1	1
0	1	1	0	0	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	0
1	0	0	1	1	1
1	0	1	0	0	0
1	0	1	1	1	0
1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1
1	1	1	0	1	1
1	1	1	1	0	0

Fig. 2

Q4 Quel doit être l'état des broches du boîtier B₁ (fig.1) pour que le contenu de sa troisième case mémoire soit présent sur le bus de données ?

(cf. fig. 2 ci contre).

Q5 Le premier boîtier B₀ doit être lu par le microprocesseur à partir des adresses 0 à 7. Le boîtier B₁ doit suivre le boîtier B₀. Quelle est l'adresse de la deuxième case du boîtier B₁ vu du microprocesseur ?

Q6 Quel est le fil d'adresse qui contient l'information permettant de déterminer quel boîtier doit travailler ?

Q7 Donner l'adresse de base de B₀ et B₁

Q8 Donner la table de vérité du décodeur D1 fig. 1

\overline{E}	In	$\overline{S_1}$	$\overline{S_0}$

Fig. 3

Q9 Déterminer $\overline{S_0}$ = Fonction (\overline{E} , In) et $\overline{S_1}$ = Fonction (\overline{E} , In)

Q10 Donner un schéma du décodeur réalisé avec des opérateurs NAND

Si la capacité de la mémoire fig. 1 page 2 doit être doublée, il suffit de placer deux circuits supplémentaires B₂ et B₃ (cf. fig. 4.). Sur le schéma, les broches A0 à A2 du microprocesseur sont connectées aux broches a0 à a2 des boîtiers.

[illegible]

Q13 Exemple d'application avec un Pic 18F4520 vu du coté mémoire des données

Quelle est la taille maximum de la mémoire de données que peut piloter ce Pic ? Donnez la capacité en octet de chaque boîtier ; donnez les adresses de base et de fin de chaque boîtier ; dressez la cartographie de la mémoire. Sur le schéma, les broches A0 à A7 du microprocesseur sont connectées aux broches a0 à a7 des boîtiers.

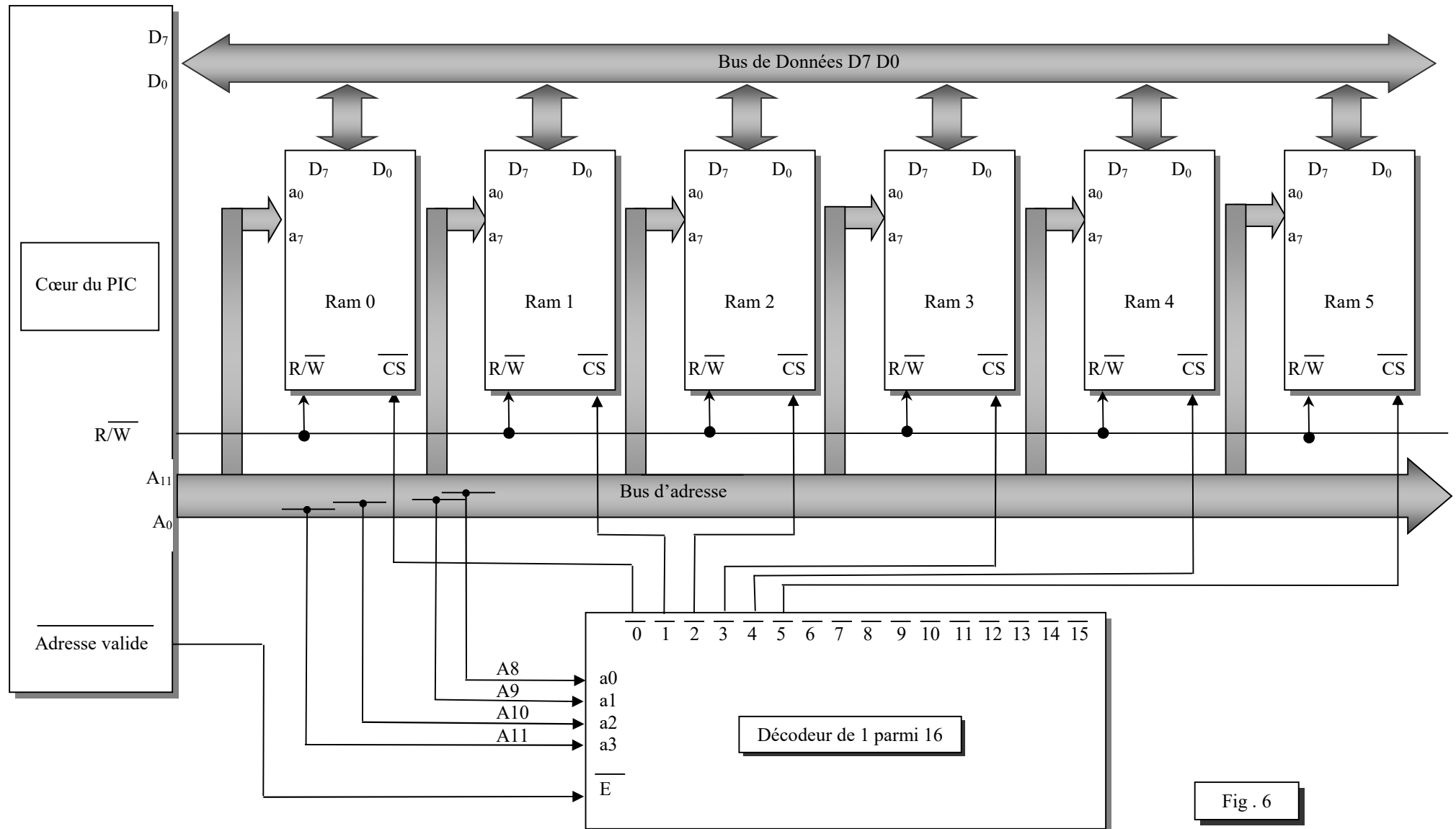


Fig . 6

	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	adresse (hexa)
@base RAM0													
@fin RAM0													
@fin RAM5													

TABLE DE VERITE du décodeur de 1/16

\overline{E}	a3	a2	a1	a0	$\overline{15}$	$\overline{14}$	$\overline{13}$	$\overline{12}$	$\overline{11}$	$\overline{10}$	$\overline{9}$	$\overline{8}$	$\overline{7}$	$\overline{6}$	$\overline{5}$	$\overline{4}$	$\overline{3}$	$\overline{2}$	$\overline{1}$	$\overline{0}$
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	X	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

X : 0 ou 1